



$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_1} ; I_a = -V_0 \cdot sC ; I_b = -\frac{V_0}{R_2} ; I_c = -\frac{V_a}{R_3}$$

$$I_1 = I_a + I_b + I_c$$

$$I_2 = \frac{V_0}{R_3} = -V_b sC ; \left| V_b = -\frac{V_0}{sR_3C} \right| ; \left| V_a = -V_b = \frac{V_0}{sR_3C} \right|$$

$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_1} = I_a + I_b + I_c = -V_0 sC + \left( -\frac{V_0}{R_2} \right) + \left( -\frac{V_0}{sR_3^2C} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_0 \left( sC + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{sR_3^2C} \right) ; \frac{V_{in}}{R_1} = -V_0 \left( \frac{s^2 R_2 R_3^2 C^2 + sR_3^2 C + R_2}{sR_2 R_3^2 C} \right)$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{s R_2 R_3^2 C}{s^2 R_1 R_2 R_3^2 C^2 + s R_1 R_3^2 C + R_1 R_2}$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{\cancel{R_1} \cancel{R_3^2} C}{R_1 \cancel{R_2} \cancel{R_3^2} C^2} \frac{s}{s^2 + s \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = - \left( \frac{1}{R_1 C} \right) \frac{s}{s^2 + s \left( \frac{1}{R_2 C} \right) + \left( \frac{1}{R_3^2 C^2} \right)}$$

$$\frac{\omega_0}{q}$$

$$\omega_0^2$$

$$h = \frac{1}{R_1 C}$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = -h \frac{s}{s^2 + s \frac{\omega_0}{q} + \omega_0^2}$$

$$; \omega_0 = \frac{1}{R_3 C}$$

$$; \frac{\omega_0}{q} = \frac{1}{R_2 C} ; \frac{1}{R_3^2 C^2} = \frac{1}{R_2 C}$$

$$q = \frac{R_2}{R_3}$$



$$\Omega\omega = \omega_0 = \frac{1}{R_3C}$$

$$T(s) = -h \frac{s}{s^2 + s \frac{1}{R_2C} + \frac{1}{R_3^2C^2}} = -\frac{R_3}{R_1R_3C} \frac{s}{s^2 + s \frac{\omega_0}{q} + \omega_0^2}$$

$$\phi = \frac{s}{\Omega\omega} = \frac{s}{\omega_0} ; T(\phi) = -\frac{R_3}{R_1} \omega_0 \frac{\phi \omega_0}{\phi^2 \omega_0^2 + \phi \omega_0 \frac{\omega_0}{q} + \omega_0^2}$$

En adelante,  $\phi = s$ , recordando que corresponde a la frecuencia normalizada:

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2} \frac{s}{s^2 + s \frac{1}{q} + 1}$$

$$T(s) = -\frac{R_3}{R_1} \frac{s}{s^2 + s \frac{1}{q} + 1}$$

Para  $\omega_0 = 1$  ;  $C = \frac{1}{R_3}$  ; Elijo  $R_3 = 10K$  ;  $C = 100\mu F$

Para  $q = 3$  ;  $R_2 = 3 R_3 \longrightarrow R_2 = 30K$  ;  $R_{2-norm} = \frac{27K}{33K}$

No hay restricciones para los valores de  $R_1$  y  $R_4$ , elijo los mismos valores del circuito anterior :  $R_1 = 1K$  ,  $R_4 = 1K$

$$\Omega_z = R_3$$

$$R_{3-n} = \frac{R_3}{\Omega_z} = 1 ; C-n = C \cdot \Omega_z = \frac{1}{R_3} R_3 = 1$$

$$q = \frac{R_2}{R_3} = \frac{R_2}{\Omega_z} ; R_{2-n} = q$$

$$R_{1-n} = \frac{R_1}{\Omega_z} = \frac{R_1}{R_3} = \frac{1K}{10K} = 0,1$$

$$R_{4-n} = \frac{R_4}{\Omega_z} = \frac{R_4}{R_3} = \frac{1K}{10K} = 0,1$$