



$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_1} ; I_a = -V_a sC ; I_b = -\frac{V_a}{R_2} ; I_c = -\frac{V_o}{R_3}$$

$$I_1 = I_a + I_b + I_c$$

$$I_2 = \frac{V_a}{R_3} = -\frac{V_b}{R_3} sC ; I_3 = \frac{V_o}{R_4} = -\frac{V_b}{R_4} ; \boxed{V_b = -V_o}$$

$$\boxed{V_a = -(-V_o) sR_3C = V_o sR_3C}$$

$$I_1 = \frac{V_{in}}{R_1} = I_a + I_b + I_c = -\frac{V_a}{R_2} sC + \left(-\frac{V_a}{R_2}\right) + \left(-\frac{V_o}{R_3}\right)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_o s^2 R_3 C^2 - V_o s \frac{R_2}{R_2} C - \frac{V_o}{R_3}$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_o \left(s^2 R_3 C^2 + s \frac{R_2}{R_2} C + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$\frac{V_{in}}{R_1} = -V_o \left(\frac{s^2 R_2 R_3^2 C^2 + s R_3^2 C + R_2}{R_2 R_3} \right)$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{R_2 R_3}{s^2 R_1 R_2 R_3^2 C^2 + s R_1 R_3^2 C + R_1 R_2}$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = - \frac{\cancel{R_2} \cancel{R_3}}{R_1 \cancel{R_2} R_3^2 C^2} \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}}$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = - \left(\frac{1}{R_1 R_3 C^2} \right) \frac{1}{s^2 + s \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}} \quad ; \quad \boxed{h = \frac{1}{R_1 R_3 C^2}}$$

$$T(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = -h \frac{1}{s^2 + s \underbrace{\left(\frac{1}{R_2 C} \right)}_{\omega_0^2} + \underbrace{\left(\frac{1}{R_3^2 C^2} \right)}_{\omega_0^2}}$$

$$; \quad \omega_0^2 = \frac{1}{R_3^2 C^2} ; \quad \boxed{\omega_0 = \frac{1}{R_3 C}}$$

$$\frac{\omega_0}{q} = \frac{1}{R_2 C} ; \quad \frac{1}{R_3 C q} = \frac{1}{R_2 C}$$

$$\boxed{q = \frac{R_2}{R_3}}$$

Para $\omega_0 = 1$; $C = \frac{1}{R_3}$; Elijo $R_3 = 10K \rightarrow C = 100 \mu F$

Para $q = 3$; $R_2 = 3R_3 \longrightarrow R_2 = 30K$; $R_{2-norm} = \frac{27K}{33K}$

$$|T(s)|_{s=j\omega} = -h \left| \frac{1}{-\omega^2 + j\omega \frac{1}{R_2 C} + \frac{1}{R_3^2 C^2}} \right|$$

$$|T(s)|_{s=j\omega} = -h \left| \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R_3^2 C^2} - \omega^2\right)^2 + \left(\omega \frac{1}{R_2 C}\right)^2}} \right|$$

$$|T(j\omega)|_{\omega=0} = -h R_3^2 C^2 = -\frac{1}{R_1 R_3 C^2} R_3^2 C^2 = -\frac{R_3}{R_1}$$

Para $20 \log |T(j\omega)|_{\omega=0} = 20 \log \left| -\frac{R_3}{R_1} \right| = 20 \text{ dB}$

$$= 10 ; R_1 = \frac{R_3}{10} = 1K$$